ODBIORNIK TYPU »VE 301 G|W«

na prąd stały i zmienny

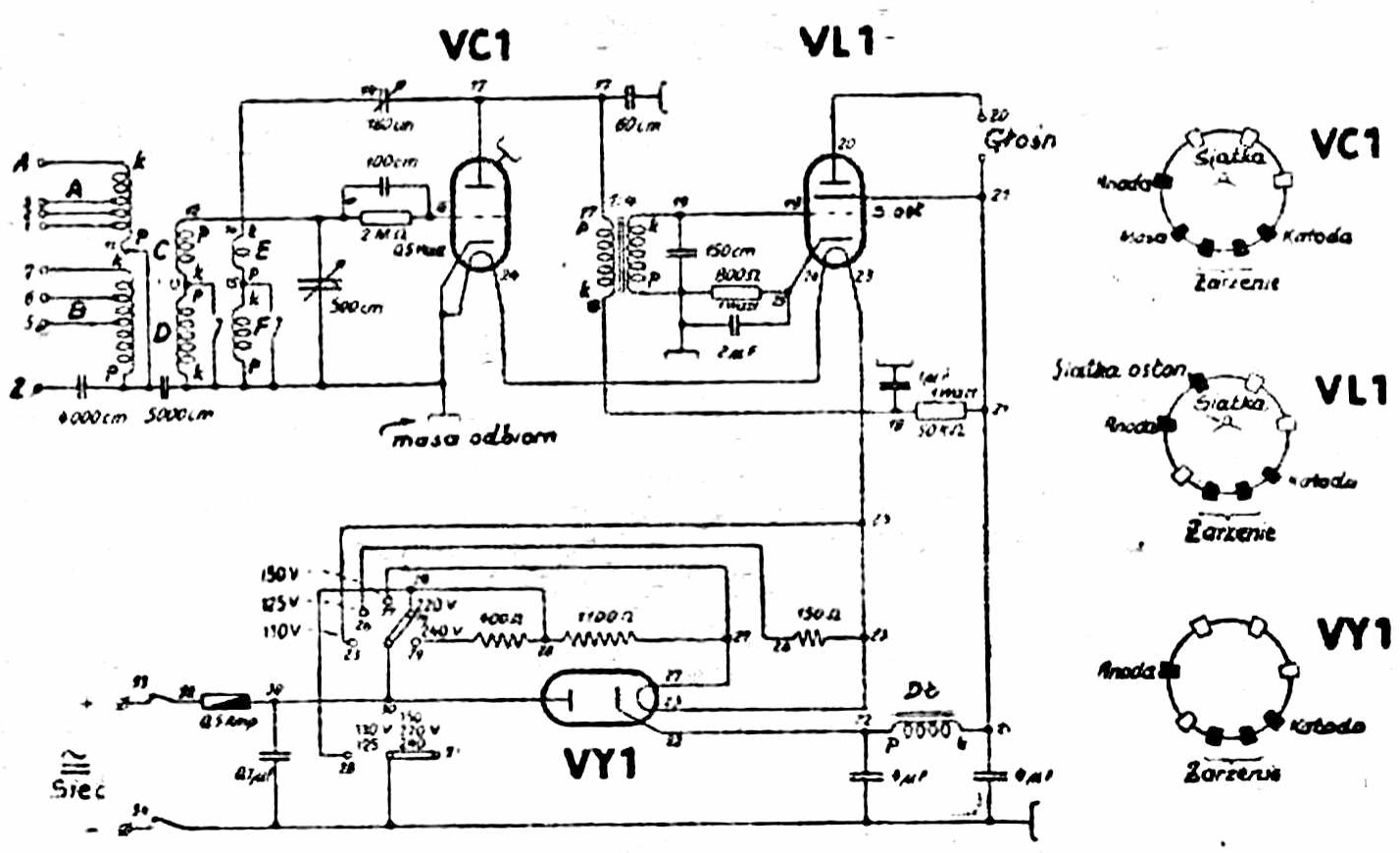

Schemat tego odbiornika podajemy na życzenie naszych Czytelników. Oprócz schematu ideowego zamieściliśmy układ połączeń prądowych, na którym są zaznaczone wielkości napięć i natężeń prądów płynących w poszczególnych obwodach. Wielkości te mierzone były woltomierzem-amperom. o oporze 500 om na 1 wolt przy zasilaniu aparatu prądem stałym 220 (110) voltów, otrzymywanym z sieci oświetleniowej. Wielkości podane *bez* nawiasów odpowiadają pomiarom przy zasilaniu aparatu prądem *stałym* o napięciu *220* voltów, *w nawiasach* zaś — przy zasilaniu *110* woltami. Poszczególne wartości prądów i napięć, w przypadku zasilania aparatu prądem zmiennym, będą większe o około 10% od wielkości podanych.

Podajemy również układ cokołów lamp z zaznaczeniem, której nóżce odpowiada każda elektroda w lampie. Układy te odpowiadają cokołom oglądanym od spodu lampy.
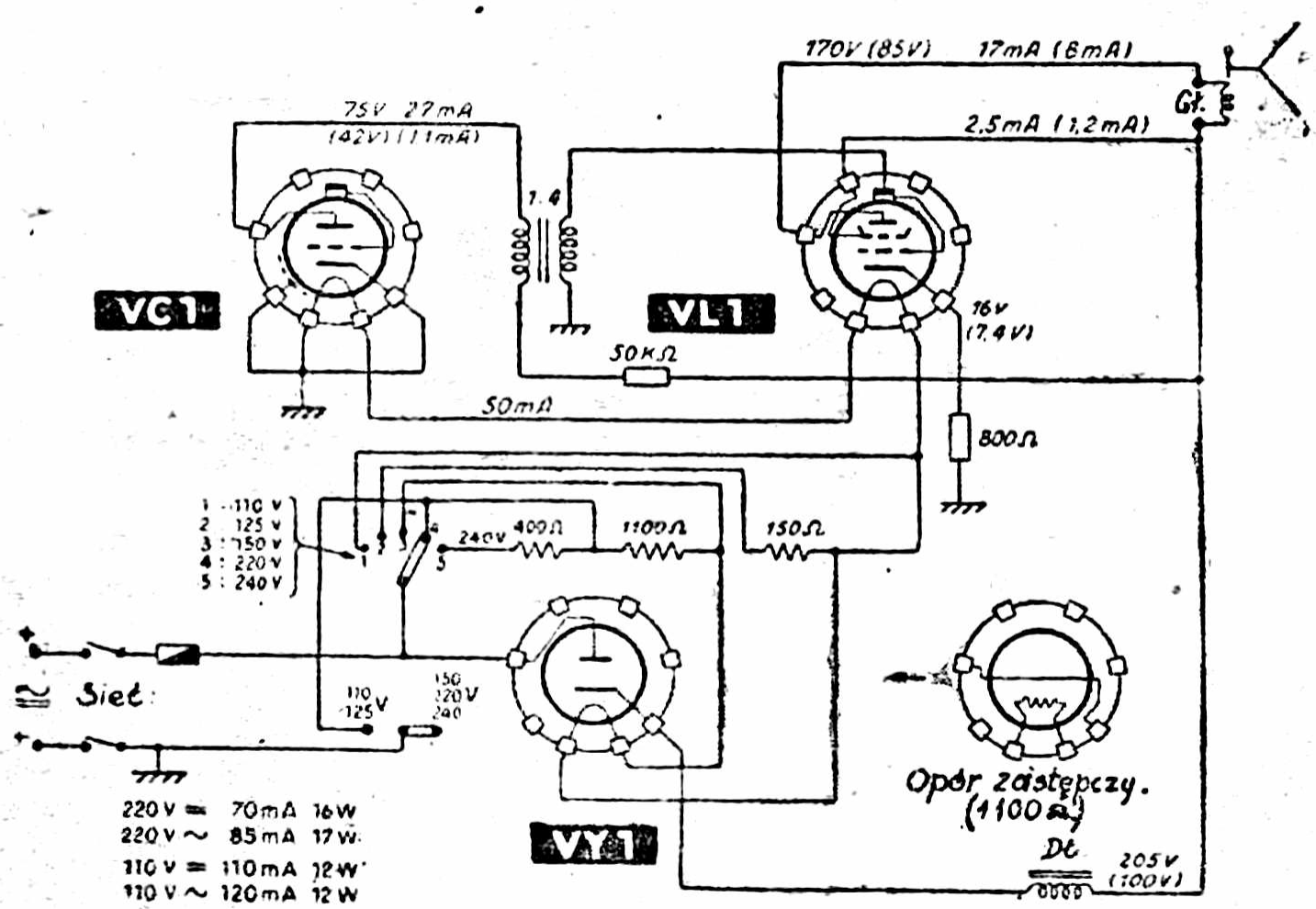
Schemat odbiornika przedstawiony został w przystosowaniu do zasilania go prądem zmiennym. W przypadku zasilania prądem stałym zamiast lampy VY.1 należy zastosować opór o wielkości *1100 omów* wmontowany w cokół lampy według podanego na rysunku schematu i wstawić go (razem z cokołem) w gniazdko lampy prostowniczej VY.1.